

**Практическая работа:**  
**«Исследование тиристора»**  
**И**

**«Биполярный транзистор в режиме усиления и генерации»**

**Филимонов Степан РЛ6-31**


**Вариант №12**

**Часть №1**


**«Исследование тиристора»**

**Цель лабораторной работы:** Экспериментальное получение характеристик тиристора.


**Схема 1:**

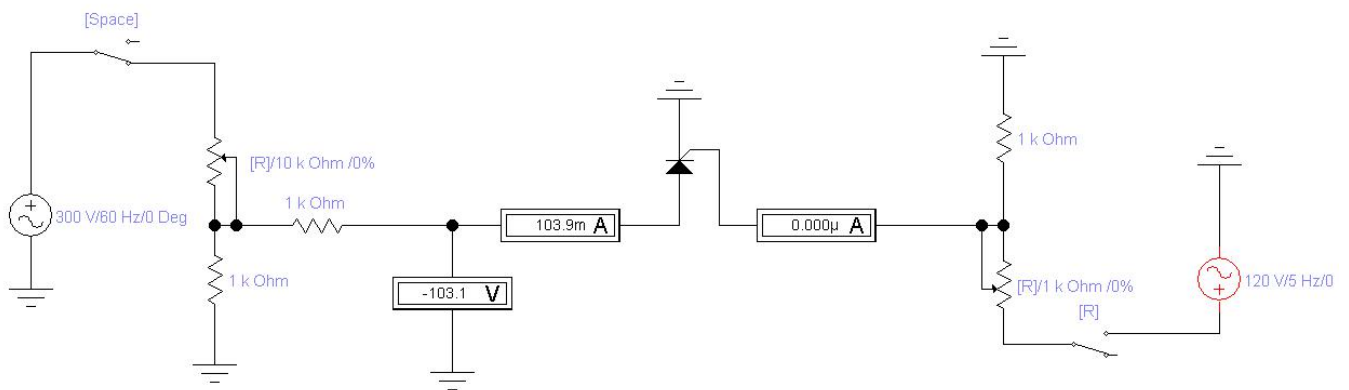


**Схема 2:**

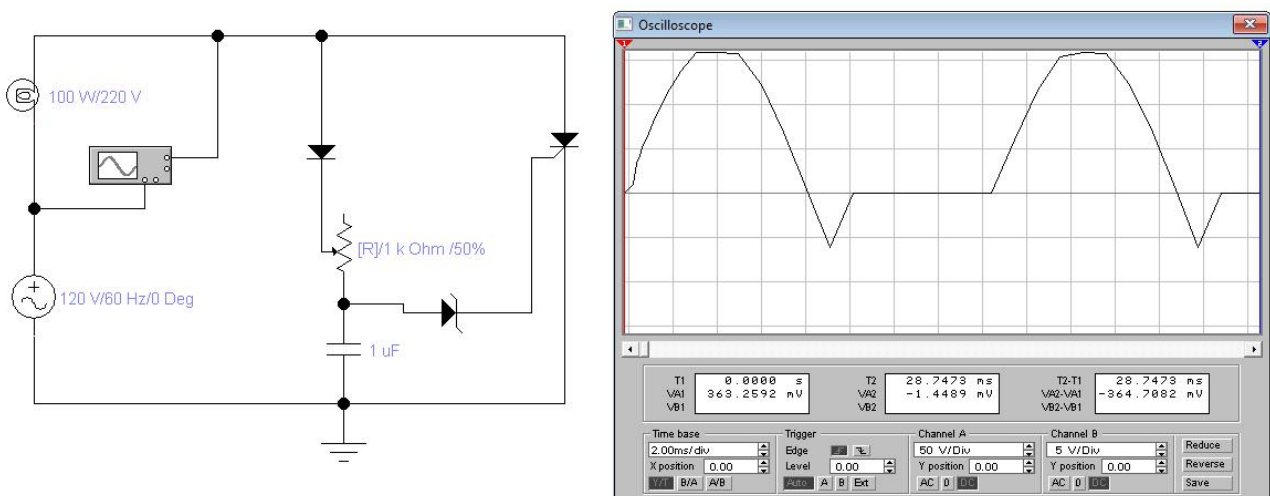

Cxema 3:

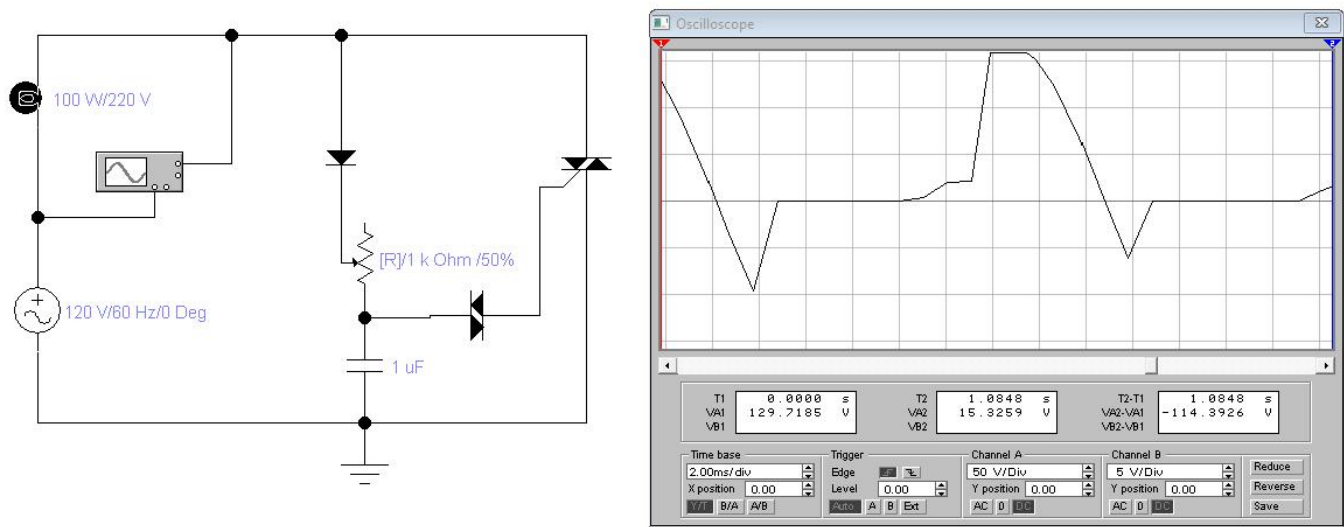

Cxema 4:

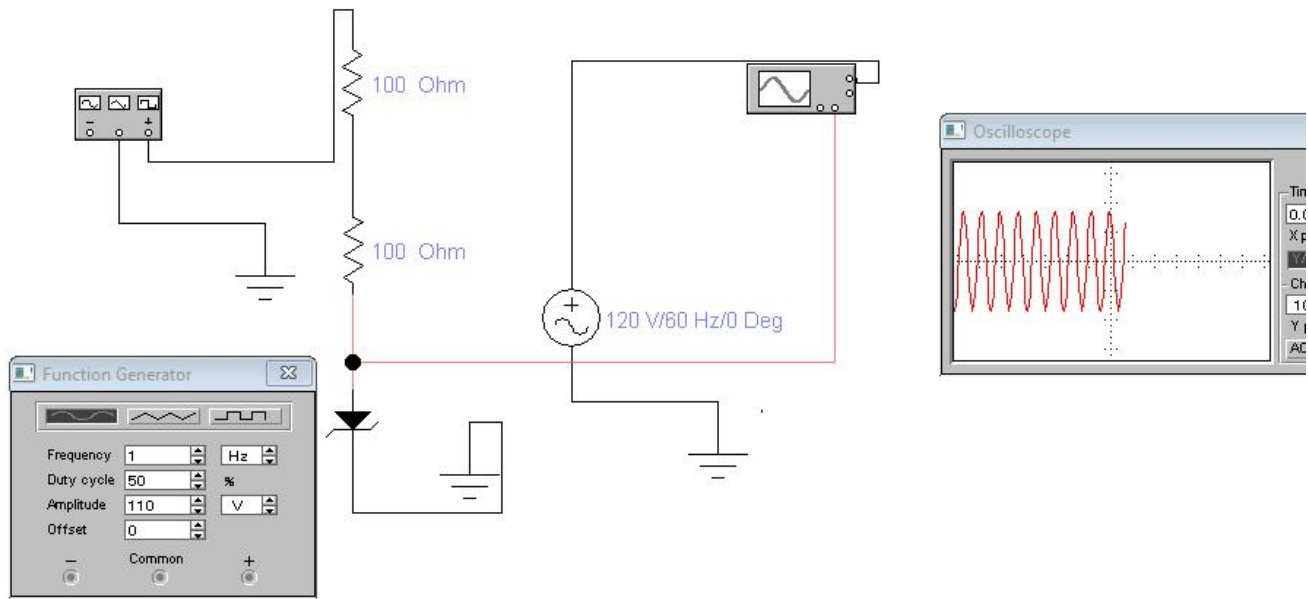

Cxema 5:



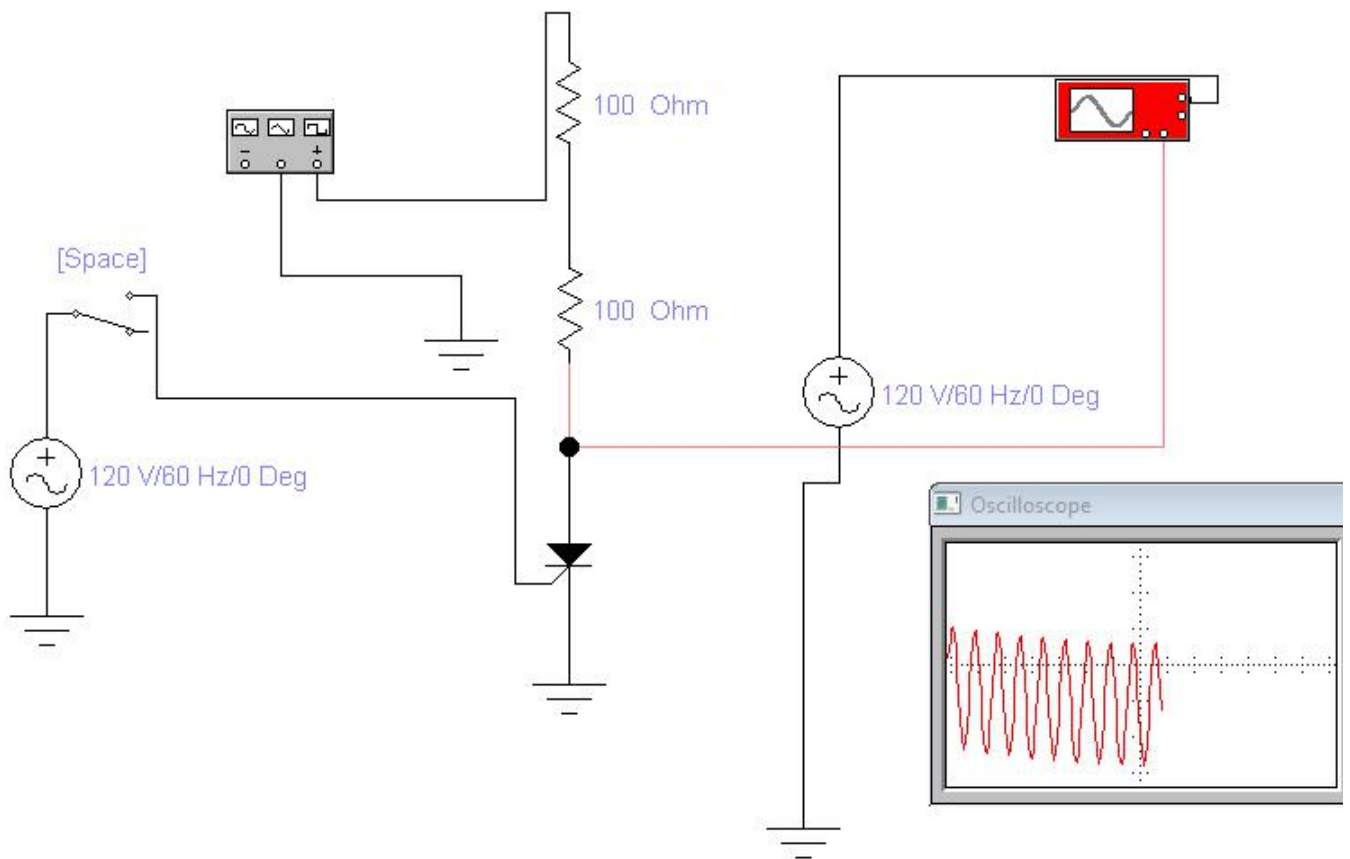
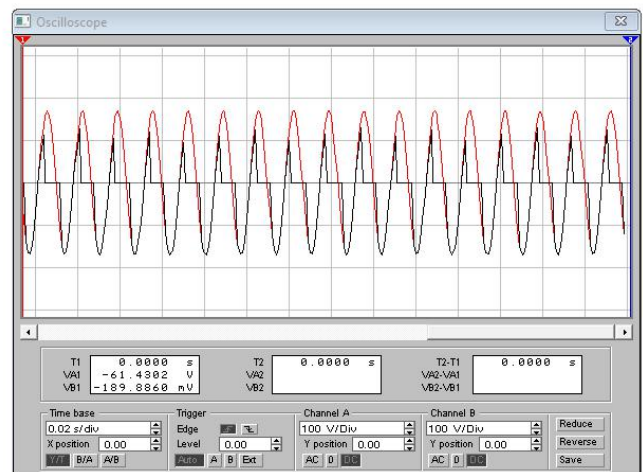
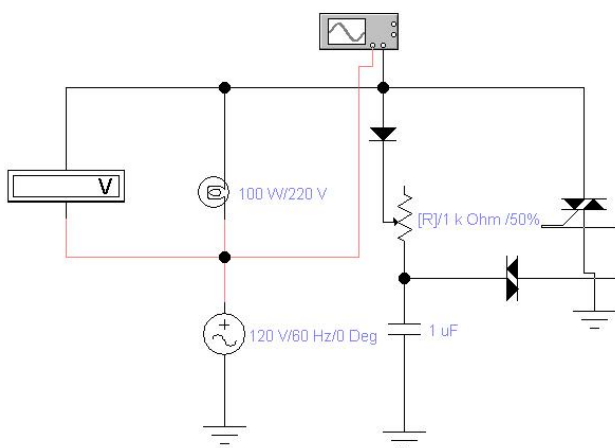
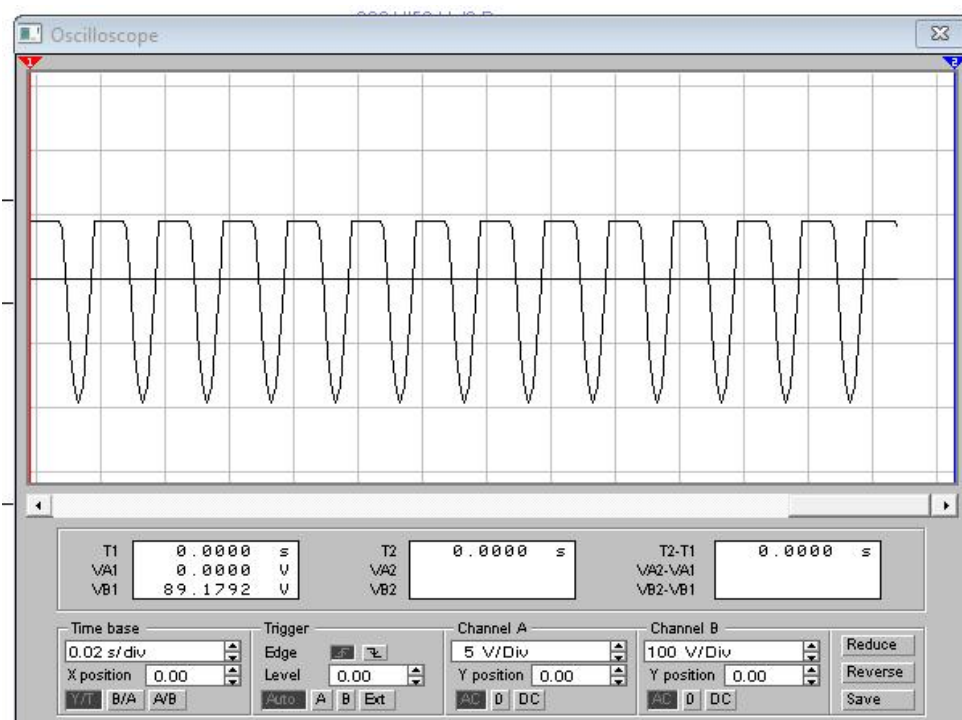




Схема 6:

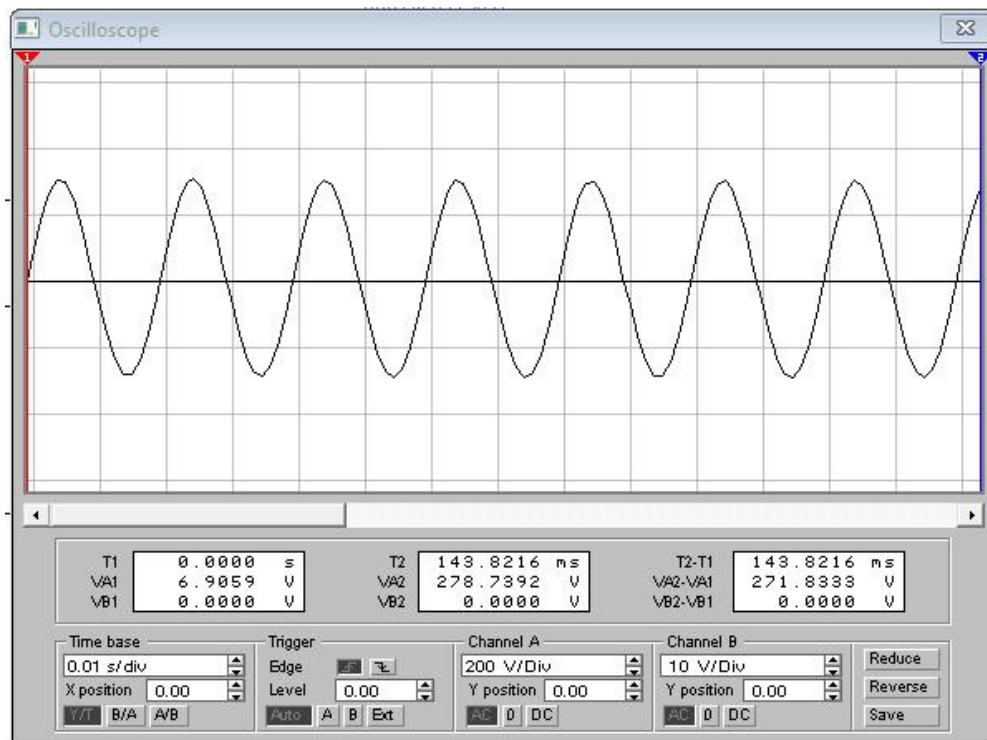


## Часть №2

### «Биполярный транзистор в режиме усиления и генерации»

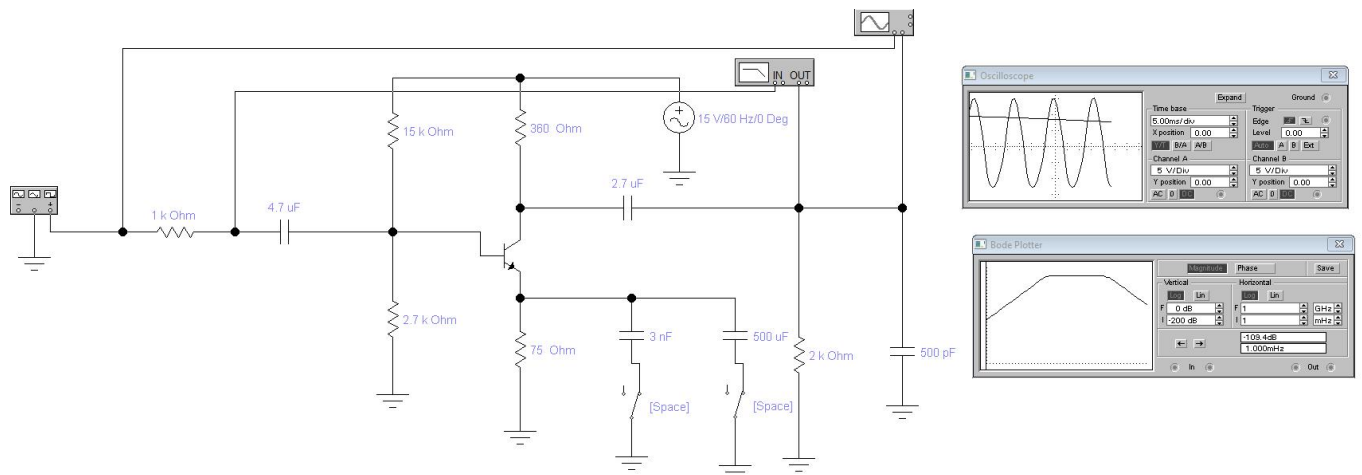

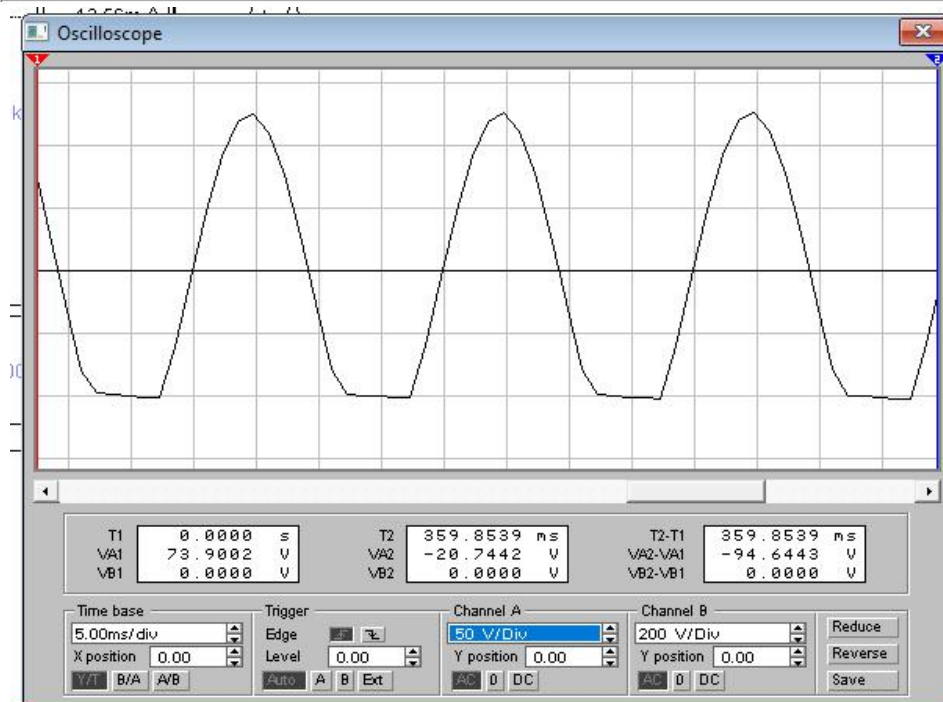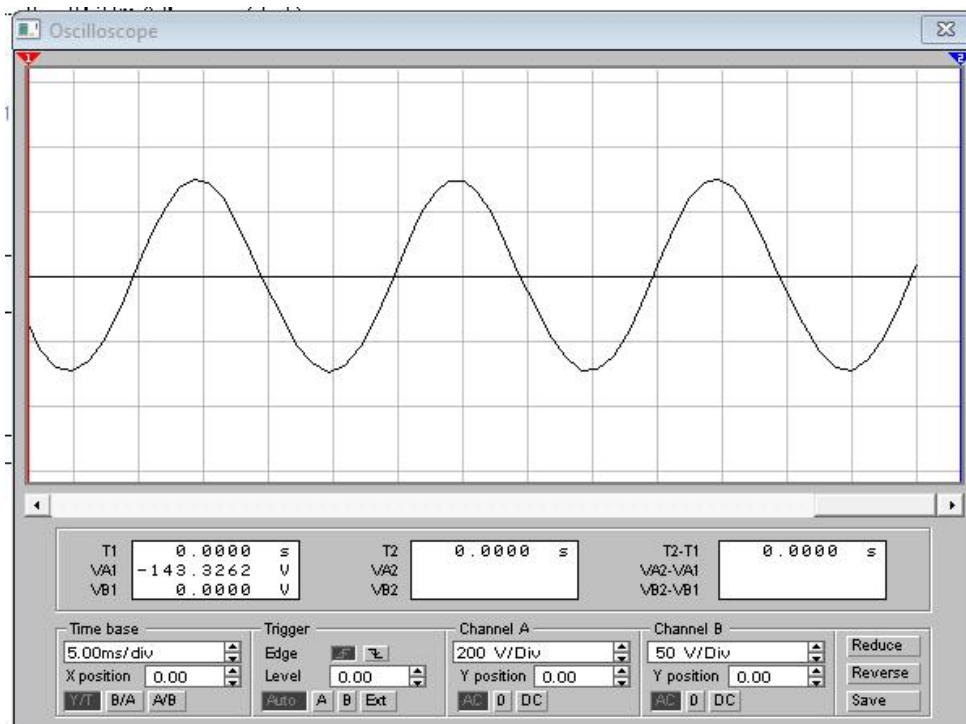

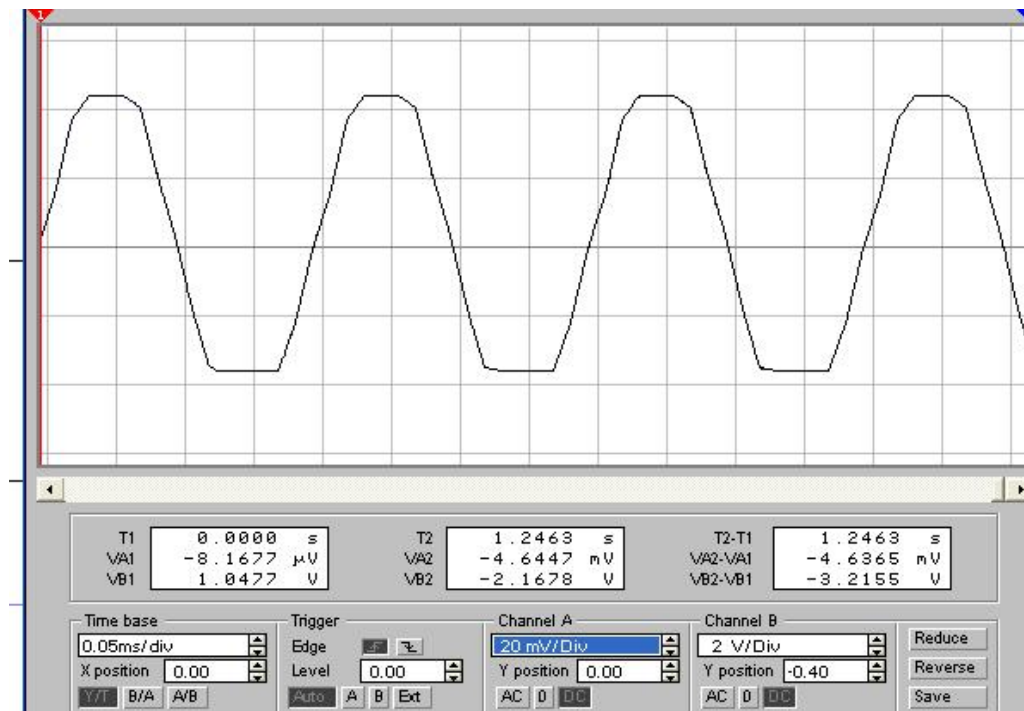

Cxema 2:

